

# 108-2 計算機組織 Final Project: ALU Design

108 學年度第 2 學期

指導老師：朱守禮 老師

資工二甲 第 30 組

10727114 周胤誠

10727129 高偉承

10727132 張任宏

10727170 黃煥軒

## 一、背景

這次 Project 使用 VerilogHDL 撰寫，以 Midterm Project 所設計之 ALU Design 為基礎，參考課本 Chapter 4 與課程講義之 Pipelined Datapath，設計一個 Pipelined MIPS-Lite CPU。透過本次的分組作業讓我們能夠熟悉 VerilogHDL 的語法並能夠靈活運用。

## 二、方法


### (1)設計重點說明:

利用老師的 Single Cycle CPU 加入 4 個 Pipeline Register 來實現本次 Final Project 的 PipelineCPU 並且實現下列 16 道 MIPS 指令



- a) Integer Arithmetic: **add, sub, and, or, srl, slt, ori**
- b) Integer Memory Access: **lw, sw**
- c) Integer Branch: **beq, j, jr**
- d) Integer Multiply/Divide: **divu**
- e) Other Instructions: **mfhi, mflo, nop**

### (2)Datapath 與詳細架構圖:

請見下一頁(較於詳細，易看)

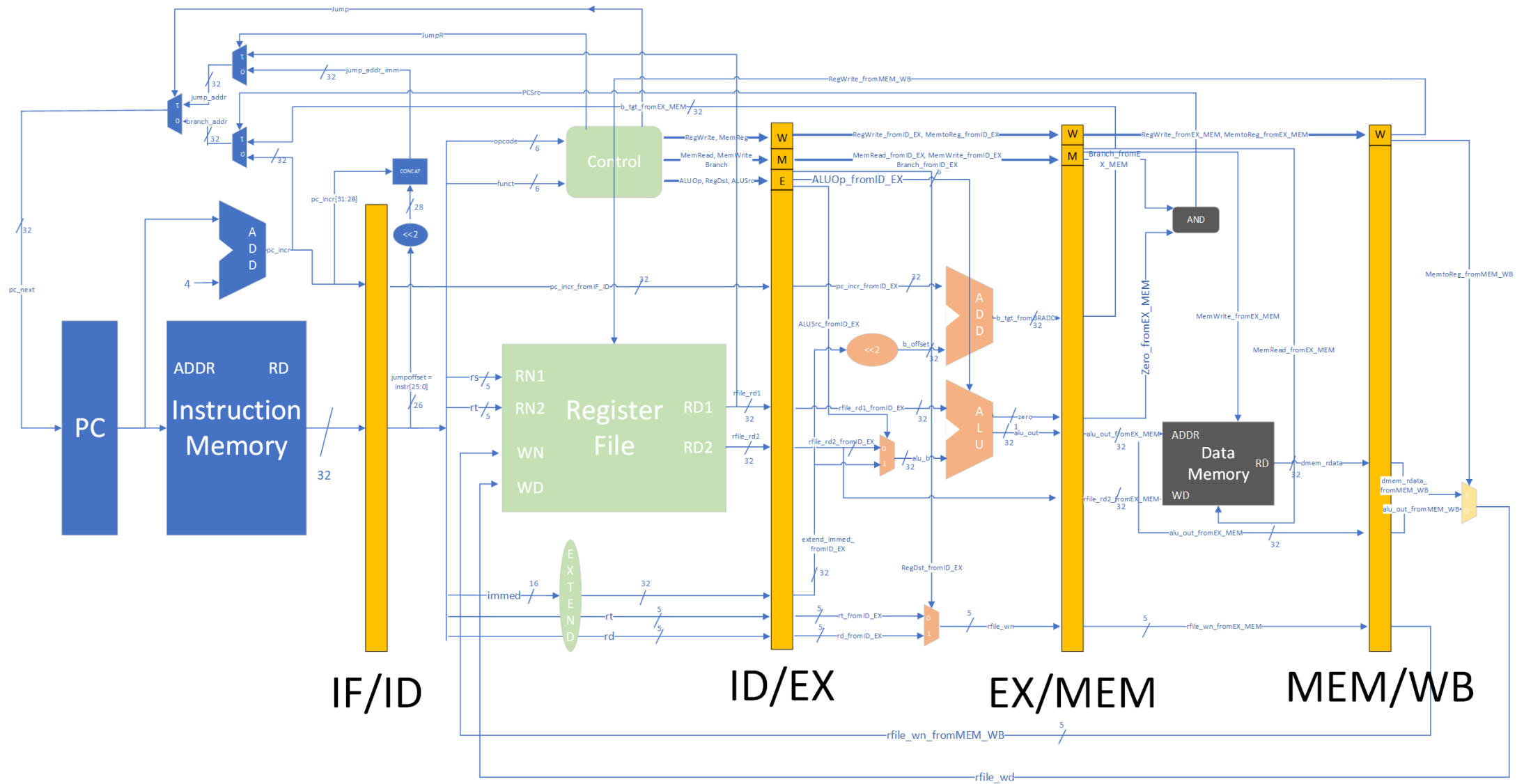

### 三、結果

 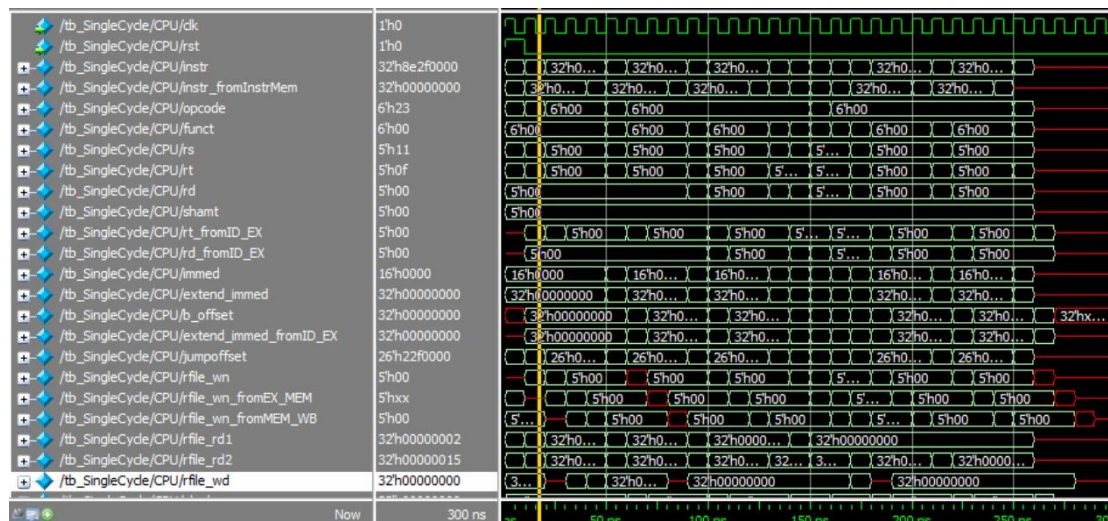

以上是我們用老師給的 instruction DATA 加上因為 hazard 所自行加上的 nop 指令的波型圖

1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
10	0A
11	0B
12	0C
13	0D
14	0E
15	0F
16	10
17	11
18	12
19	13
20	14
21	15
22	16
23	17
24	18
25	19

這是我們的 data memory

下一頁開始是我們的程式執行結果。

```

# 0, reading data: Mem[      x] =>      x
# 18446744073709551615, PC:      x
# 0, reading data: Mem[      0] => 2385444864
# 0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 0, PC:      0
# 0, wd:      0
# 0, NOP
#
# 1, reading data: Mem[      4] =>      0
# 1, reg_file[15] =>      21 (Port 2)
# 1, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
# 1, PC:      4
# 1, LW
#
# 2, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 2, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 2, PC:      8
# 2, wd:      x
# 2, NOP
#
# 3, reading data: Mem[      0] => 67305985
# 3, PC:      12
# 3, wd:      0
# 3, NOP
#
# 4, reading data: Mem[     16] => 305201156
# 5, reg_file[15] <= 67305985 (Write)
# 4, PC:      16
# 4, wd: 67305985
# 4, NOP
#
# 5, reading data: Mem[     20] =>      0
# 5, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
# 5, reg_file[17] =>      2 (Port 2)
# 5, PC:      20
# 5, BEQ
#
# 6, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
# 6, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
# 6, PC:      24
# 6, wd:      0
# 6, NOP
#
# 7, PC:      28
# 7, wd:      0
# 7, NOP
#
# 8, reading data: Mem[     32] => 38834208
# 8, PC:      32
# 8, wd:      x
# 8, NOP
#

```

```

#
#          9, reading data: Mem[          36] =>          0
#          9, reg_file[16] =>          1 (Port 2)
#          9, reg_file[18] =>          2 (Port 1)
#          9, PC:          36
#          9, wd:          0
#          9, ADD
#
#          10, reg_file[ 0] =>          0 (Port 2)
#          10, reg_file[ 0] =>          0 (Port 1)
run
#
#          10, PC:          40
#          10, wd:          0
#          10, NOP
#
#          11, PC:          44
#          11, wd:          0
#          11, NOP
#
#          12, reading data: Mem[          48] => 38834210
#          13, reg_file[18] <=          0 (Write)
#          12, PC:          48
#          12, wd:          0
#          12, NOP
#
#          13, reading data: Mem[          52] => 36735008
#          13, reg_file[18] =>          0 (Port 1)
#          13, reg_file[16] =>          1 (Port 2)
#          13, PC:          52
#          13, wd:          0
#          13, SUB
#
#          14, reading data: Mem[          56] => 134217748
#          14, reg_file[17] =>          2 (Port 1)
#          14, PC:          56
#          14, wd:          0
#          14, ADD
#
#          15, reading data: Mem[          60] =>          0
#          15, reg_file[ 0] =>          0 (Port 2)
#          15, reg_file[ 0] =>          0 (Port 1)
#          15, PC:          60
#          15, J
#
#          16, reading data: Mem[          80] => 38834210
#          17, reg_file[18] <=          0 (Write)
#          16, PC:          80
#          16, wd:          0
#          16, NOP
#

```



```

#          17, reading data: Mem[      84] =>      0
#          17, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#          17, reg_file[18] =>      0 (Port 1)
#          18, reg_file[17] <=      1 (Write)
#          17, PC:      84
#          17, wd:      1
#          17, SUB
#
#          18, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#          18, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#          18, PC:      88
#          18, wd:      x
#          18, NOP
#
#          19, PC:      92
#          19, wd:      0
#          19, NOP
#
#          20, reading data: Mem[      96] => 38834213
VSIM 29> run
#          21, reg_file[18] <=      0 (Write)
#          20, PC:      96
#          20, wd:      0
#          20, NOP
#
#          21, reading data: Mem[     100] =>      0
#          21, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
#          21, reg_file[18] =>      0 (Port 1)
#          21, PC:     100
#          21, wd:      0
#
#          22, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
#          22, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
#          22, PC:     104
#          22, wd:      0
#          22, NOP
#
#          23, PC:     108
#          23, wd:      0
#          23, NOP
#
#          24, reading data: Mem[     112] => 2886860824
#          25, reg_file[18] <=      0 (Write)
#          24, PC:     112
#          24, wd:      0
#          24, NOP
#
#          25, reading data: Mem[     116] =>      x
#          25, reg_file[18] =>      0 (Port 2)
#          25, PC:     116
#          25, SW
#
#          26, reg_file[ x] =>      x (Port 2)
#          26, reg_file[ x] =>      x (Port 1)
# control_single unimplemented opcode x
#          26, PC:     120
#          28, writing data: Mem[      0] <=      0
#          27, PC:      x
#          28, PC:      x
#          29, PC:      x

```



#### 四、討論

1.寫 Pipeline 時，要確認每一道時序想像中與實際的差距，需要確認哪一到指令先做與否。

#### 五、結論

這次的 Final Project 我們都覺得非常困難，一開始瞭解 pipeline 的原理和架構就覺得有點沒頭緒，概念性的東西似懂非懂，好像理解了，但實做的過程中又想不到要怎麼寫，實做過程基本上部分東西是拿期中 Project 的東西來改，幫我們的 CPU 加了一些功能，然後這次的東西其實老師已經幫我們寫好大部分的元件了，所以要作 Pipeline 必須要涉及到很多需要接線的狀況，不小心就會因為手殘造成的問題也是頻頻發生，debug 方面的感覺也跟期中不一樣，期中基本上就看出來的值是不是對的就可以找到問題，這次要對著 wave 一個個對比，確認訊號是否正確，再加上可能上課沒那麼認真聽講和信息傳達等一系列原因，以為 Hazard 是要解決的，實際上不用因為老師其實也沒講到。。。通過寫不用寫的 hazard，我們從錯誤中學到可以手動添加 NOP 來處理 hazard，總體來說還是收穫蠻大的，這次的 Final Project 的 PipelineCPU 是我們本學期計算機組織課程的集大成，也是最精采最精華的部分。

#### 六、未來展望

我覺得經過這次的期末 project，我們對 Verilog 的使用終於走出了新手村，更加得心應手了，但因為這次可能進度有點趕的原因，沒有要求我們實做處理 hazard 的部分，雖然理論上知道該怎麼做，也確實陰差陽錯的實際寫了這塊的東西，但很遺憾寫出來的東西並不太行，我覺得只後有時間可以自己試著把這塊內容好好寫一遍，應該會有更多的收穫。

各隊員分工方式與負責項目：

計組紅 周胤誠：報告撰寫、Debug、切 Pipeline、接線幫手

計組黃 高偉承：報告撰寫、便當支援、切 Pipeline、接線師

計組綠 張任宏：報告撰寫、失去的 Hazard Unit 設計者、接線幫手

計組紫 黃煥軒：報告撰寫、防疫指導